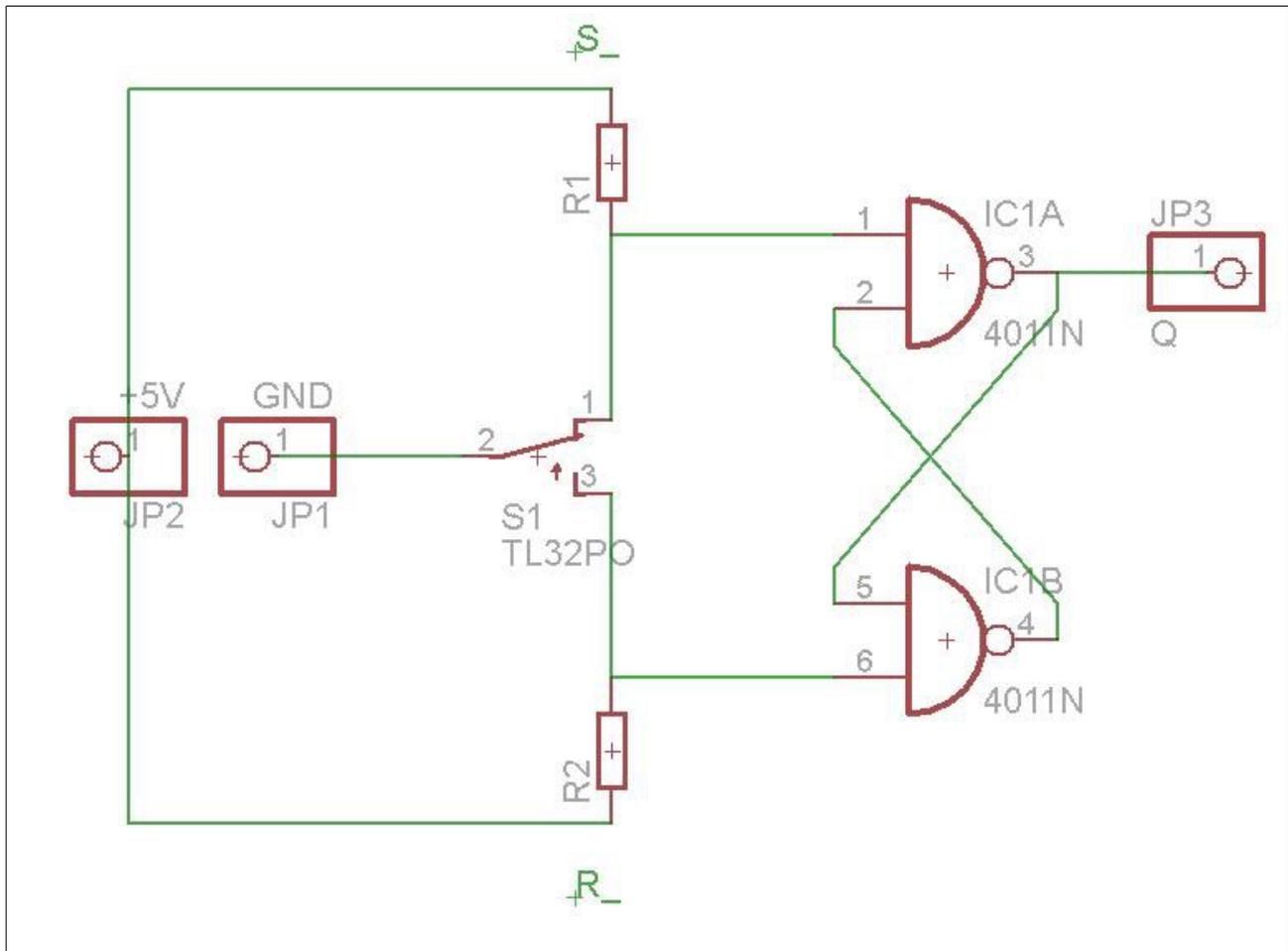


# Schalterentprellung


## Schaltung



In dieser Schaltung wird das Setzen und Rücksetzen an einem NAND-Latch über mechanische Kontakte vorgenommen. Diese Schaltung wird als Entprellschaltung für Relais und Taster verwendet, da stets nur die erste Kontaktgabe wirksam ist.

# Schalterentprellung

## Board

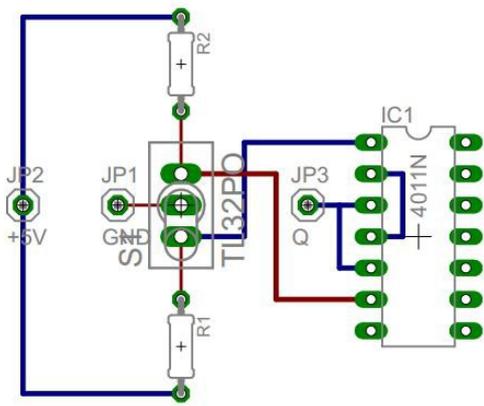

Schalterentprellung

## Ergebnis

