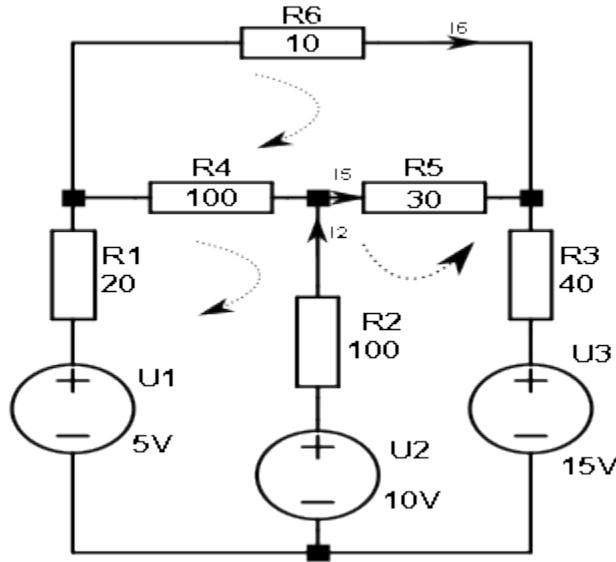


Maschenstromverfahren Bsp1



Aufstellen der Maschengleichungen:

$$a: -U_1 + I_a \cdot R_1 + I_a \cdot R_4 - I_c \cdot R_4 + U_2 + R_2 \cdot I_a + R_2 \cdot I_b = 0$$

$$b: -U_3 + R_3 \cdot I_b + R_5 \cdot I_b + R_5 \cdot I_c + U_2 + R_2 \cdot I_b + R_2 \cdot I_a = 0$$

$$c: R_6 \cdot I_c + R_5 \cdot I_c + R_5 \cdot I_b + R_4 \cdot I_c - R_4 \cdot I_a = 0$$

Gleichung c umformen um Ic zu bekommen:

$$I_c \cdot (R_6 + R_5 + R_4) = R_4 \cdot I_a - R_5 \cdot I_b$$

$$I_c = \frac{R_4 \cdot I_a - R_5 \cdot I_b}{R_6 + R_5 + R_4} \quad \text{oder} \quad I_c = I_a \cdot \frac{R_4}{R_6 + R_5 + R_4} - I_b \cdot \frac{R_5}{R_6 + R_5 + R_4}$$

Vereinfachen (Werte einsetzen)

$$\begin{aligned} U_1 &:= 5V, \quad U_2 := 10V, \quad U_3 := 15V, \quad R_1 := 20\Omega, \quad R_2 := 100\Omega, \quad R_3 := 40\Omega \\ R_4 &:= 100\Omega, \quad R_5 := 30\Omega, \quad R_6 := 10\Omega \end{aligned}$$

$$x_1 := \frac{R_4}{R_6 + R_5 + R_4} = 0.7143$$

$$x_2 := \frac{R_5}{R_6 + R_5 + R_4} = 0.2143$$

$$I_c := I_a \cdot x_1 - I_b \cdot x_2$$

In Gleichung b einsetzen:

$$-U_3 + R_3 \cdot I_b + R_5 \cdot I_b + R_5 \cdot I_c + U_2 + R_2 \cdot I_b + R_2 \cdot I_a = 0$$

$$-U_3 + R_3 \cdot I_b + R_5 \cdot I_b + R_5 \cdot (I_a \cdot x_1 - I_b \cdot x_2) + U_2 + R_2 \cdot I_b + R_2 \cdot I_a = 0$$

$$-U_3 + R_3 \cdot I_b + R_5 \cdot I_b + R_5 \cdot I_a \cdot x_1 - R_5 \cdot I_b \cdot x_2 + U_2 + R_2 \cdot I_b + R_2 \cdot I_a = 0$$

Umformen für Ib

$$R_3 \cdot I_b + R_5 \cdot I_b - R_5 \cdot I_a \cdot x_1 + R_2 \cdot I_b = U_3 - U_2 - R_5 \cdot I_a \cdot x_1 - R_2 \cdot I_a$$

$$I_b \cdot (R_3 + R_5 - R_5 \cdot x_1 + R_2) = U_3 - U_2 - R_5 \cdot I_a \cdot x_1 - R_2 \cdot I_a$$

$$Ib = \frac{U3 - U2 - R5 \cdot Ia \cdot x1 - R2 \cdot Ia}{R3 + R5 - R5 \cdot x2 + R2}$$

$$Ib = \frac{U3 - U2}{R3 + R5 - R5 \cdot x2 + R2} - \frac{Ia \cdot (R5 \cdot x1 - R2)}{R3 + R5 - R5 \cdot x2 + R2}$$

$$x3 := \frac{U3 - U2}{R3 + R5 - R5 \cdot x2 + R2} = 0.03057 \text{ A}$$

$$x4 := \frac{R5 \cdot x1 + R2}{R3 + R5 - R5 \cdot x2 + R2} = 0.7424$$

$$Ib = x3 - Ia \cdot x4$$

$$Ic := Ia \cdot x1 - Ib \cdot x2$$

$$Ic := Ia \cdot x1 - x3 \cdot x2 + Ia \cdot x4 \cdot x2$$

In Gleichung a einsetzen:

$$-U1 + Ia \cdot R1 + Ia \cdot R4 - Ic \cdot R4 + U2 + R2 \cdot Ia + R2 \cdot Ib = 0$$

$$-U1 + Ia \cdot R1 + Ia \cdot R4 - (Ia \cdot x1 - x3 \cdot x2 + Ia \cdot x4 \cdot x2) \cdot R4 + U2 + R2 \cdot Ia + R2 \cdot (x3 - Ia \cdot x4) = 0$$

Umformen für Ia

$$Ia \cdot R1 + Ia \cdot R4 - Ia \cdot x1 \cdot R4 + x3 \cdot x2 \cdot R4 - Ia \cdot x4 \cdot x2 \cdot R4 + R2 \cdot Ia + R2 \cdot x3 - R2 \cdot Ia \cdot x4 = -U2 + U1$$

$$Ia \cdot (R1 + R4 - x1 \cdot R4 - x4 \cdot x2 \cdot R4 + R2 - R2 \cdot x4) = -U2 + U1 - x3 \cdot x2 \cdot R4 - R2 \cdot x3$$

$$Ia := \frac{-U2 + U1 - x3 \cdot x2 \cdot R4 - R2 \cdot x3}{(R1 + R4 - x1 \cdot R4 - x4 \cdot x2 \cdot R4 + R2 - R2 \cdot x4)} = -149.1 \text{ mA}$$

$$Ib := x3 - Ia \cdot x4 = 141.3 \text{ mA} \quad I6 = Ib$$

$$Ic := Ia \cdot x1 - Ib \cdot x2 = -136.8 \text{ mA}$$

$$Ic + Ib - I5 = 0 \quad I5 := Ic + Ib = 4.484 \text{ mA} \quad Ia + Ib - I2 = 0 \quad I2 := Ia + Ib = -7.848 \text{ mA}$$

